

# Podstawy techniki cyfrowej

## zima 2020

Wykład 3

dr inż. Rafał Walkowiak

20.10.2020

# Metoda Quine'a-McCluskeya

1. Utwórz grupy kombinacji zmiennych (z wartością funkcji  $=1$ ) posiadające jednakową liczbę 1 w ich reprezentacji binarnej. Jest to tworzenie grup początkowych implikantów.
2. Utwórz wszystkie implikanty przez połączenie implikantów jednej grupy z implikantami kolejnej grupy – jest to możliwe jeżeli reprezentacje binarne kombinacji zmiennych różnią się wartością jednej zmiennej, zaznacz wykorzystane do łączenia implikanty (nie będą już dalej wykorzystywane).
3. Powtarzaj krok 2 bazując na implikantach uzyskanych w poprzedniej iteracji 2 kroku.
4. Niewykorzystane w połączeniach implikanty tworzą zbiór implikantów prostych. Wybierz minimalny zbiór implikantów prostych za pomocą tablicy pokrycia lub funkcji Petrica.

# Metoda Quine'a-McCluskeya

## generacja implikantów prostych

wygodna dla funkcji wielu zmiennych

Funkcja  $f(a,b,c,d) = \cup(0,1,2,3,8,9,10) + d(5,13)$

1	2	3
0 0000 ✓	0,1 000- ✓	0,1,2,3 00—
1 0001 ✓	0,2 00-0 ✓	0,2,8,10 -0-0
2 0010 ✓	0,8 -000 ✓	0,1,8,9 -00-
8 1000 ✓	1,3 00-1 ✓	1,5,9,13 -01
3 0011 ✓	1,5 0-01 ✓	Implikanty proste
5 0101 ✓	1,9 -001 ✓	00— d'c'
9 1001 ✓	2,3 001- ✓	-0-0 c'a'
10 1010 ✓	2,10 -010 ✓	-00- c'b'
13 1101 ✓	8,9 100- ✓	--01 b'a
	8,10 10-0 ✓	
	5,13 -101 ✓	
	9,13 1-01 ✓	

# Metoda Quine'a-McCluskeya

## tablica pokrycia mintermów

	0	1	2	3	8	9	10
0,1,2,3 00—	√	√	√	√			
0,2,8,10 -0-0	√		√		√		√
0,1,8,9 -00-	√	√			√	√	
1,5,9,13 -01		√				√	

W kolumnach tablicy uwzględniamy tylko mintermy z określonymi dla funkcji wartościami

Pomarańczowo - Implikanty istotne

Zielono - Mintermy pokryte przez implikanty istotne

Możliwe warianty funkcji o minimalnej liczbie implikantów:

$$F = d'c' + c'a' + c'b'$$

$$F = d'c' + c'a' + b'a$$

	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	1

## Metoda Petricka – przykład 2

Pozwala na wyznaczenie minimalnego zbioru implikantów prostych (nie dotyczy implikantów istotnych). Metoda jest stosowany jeśli tablica pokrycia nie wystarcza do łatwego określenia implikantów pokrywających wszystkie mintermy.

Przykład, wynik sklejania mintermów:

- jeden implikant istotny, poczwórny
- 6 implikantów prostych można wykorzystać do pokrycia 5 mintermów.
- Wyznaczamy funkcję Petrica. Pokrycie pełnego zbioru mintermów wystąpi, gdy zastosujemy implikanty, dla których funkcja Petricka przyjmuje wartość jeden.

	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	1

- $P_x$  w równaniu na FP oznacza wykorzystanie implikanta  $x$ .
- Kolejne czynniki równania zapewniają pokrycie jednego mintermu. –  
 $FP = (P_0 + P_1)(P_1 + P_2)(P_2 + P_3)(P_3 + P_4)(P_4 + P_5) = P_1P_3P_5 + P_1P_2P_4 + P_0P_2P_4$
- Powyższy zapis funkcji FP czytamy: pokrycie wystąpi gdy użyjemy implikant (0 lub 1) i (1 lub 2) i (2 lub 3) i (3 lub 4) ...
- Po przekształceniach uzyskujemy alternatywne zbiory implikantów zapewniające pokrycie.
- Zbiór zapewniający pokrycie stanowią przykładowo oznaczone przez 1, 2 i 3 implikanty: niebieski (1), czerwony(3) i żółty (5). Do pełnego pokrycia wszystkich mintermów dołączmy implikant oznaczony na czarno.

# Minimalizacja funkcji wielowyjściowych

		ba F1			
		00	01	11	10
dc	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	0
	10	0	0	1	0

		ba F2			
		00	01	11	10
dc	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	0
	10	1	1	1	0

		ba F1*F2			
		00	01	11	10
dc	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	0
	10	0	0	1	0

- Wyznaczenie implikantów prostych dla: funkcji optymalizowanych i wszystkich iloczynów funkcji - (powyżej 6 implikantów prostych w 3 grupach).
- Znajdowanie pokrycia minimalną liczbą spośród wszystkich implikantów (tablica pokrycia): implikant iloczynu dwóch funkcji (zielony) pokrywa mintermy obu funkcji


# Komputerowo wspomaganie minimalizacji funkcji logicznych

- Znalezienie pokrycia minimalnego jest problemem NP-trudnym.
- Ze względu na trudność problemu dla dużych instancji stosowane są metody przybliżone.
  - brak generacji wszystkich implikantów
  - zapewnienie pokrycia funkcji przez wybrany zbiór implikantów


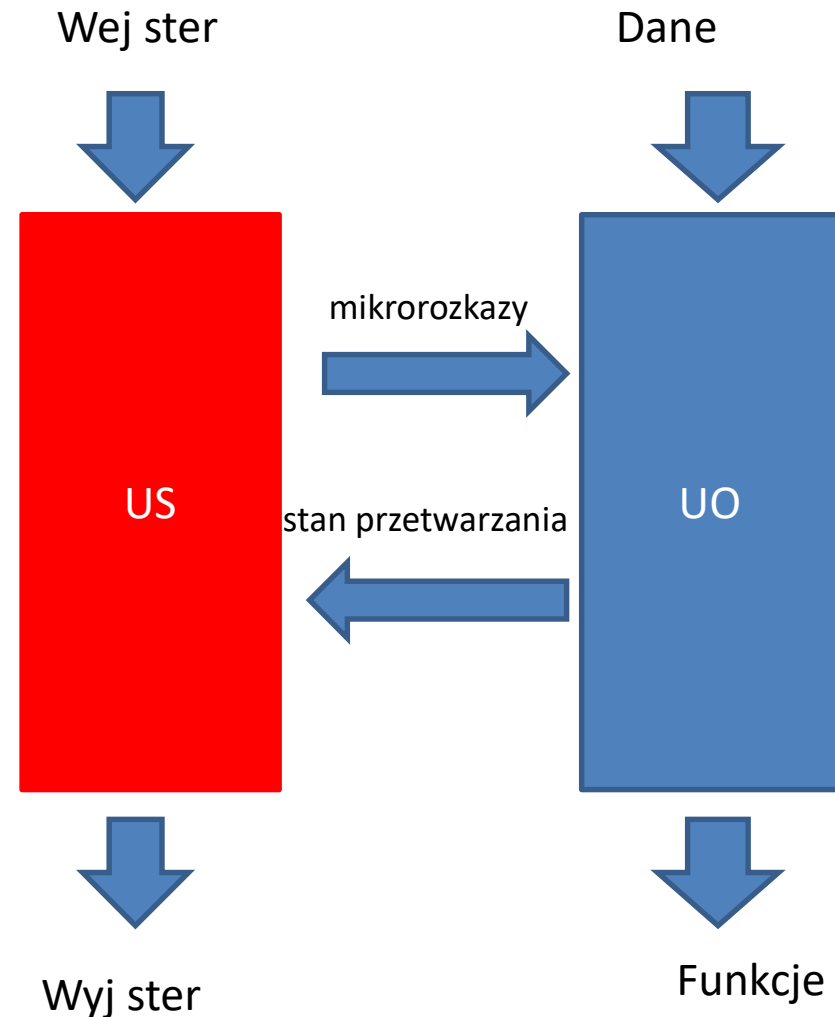
# Układy cyfrowe

- Ogólna struktura logiczna:
  - układ sterowania
  - bloki funkcjonalne dla realizacji określonych funkcji przetwarzania danych czyli **układ operacyjny** lub ścieżka danych (ang. data path)



# Synteza strukturalna

## 1. Określenie:

- struktury bloków funkcjonalnych: liczniki, rejestry, komparatory, sumatory ... i
- połączeń między blokami funkcjonalnymi


## 2. Określenie sposobu pracy układu sterowania realizującego algorytm przetwarzania zapisanego za pomocą sieci działań – diagram ASM (ang. Algorithmic State Machine)

# Synteza behawioralna

- Opisanie działania układu za pomocą języka opisu sprzętu HDL (ang. hardware description language)
- **Określenie i połączenie** odpowiednich bloków funkcjonalnych **realizowane** poprzez kompilator języka HDL w ramach komputerowego systemu projektowania.

# Synteza strukturalna

- Blok funkcjonalny

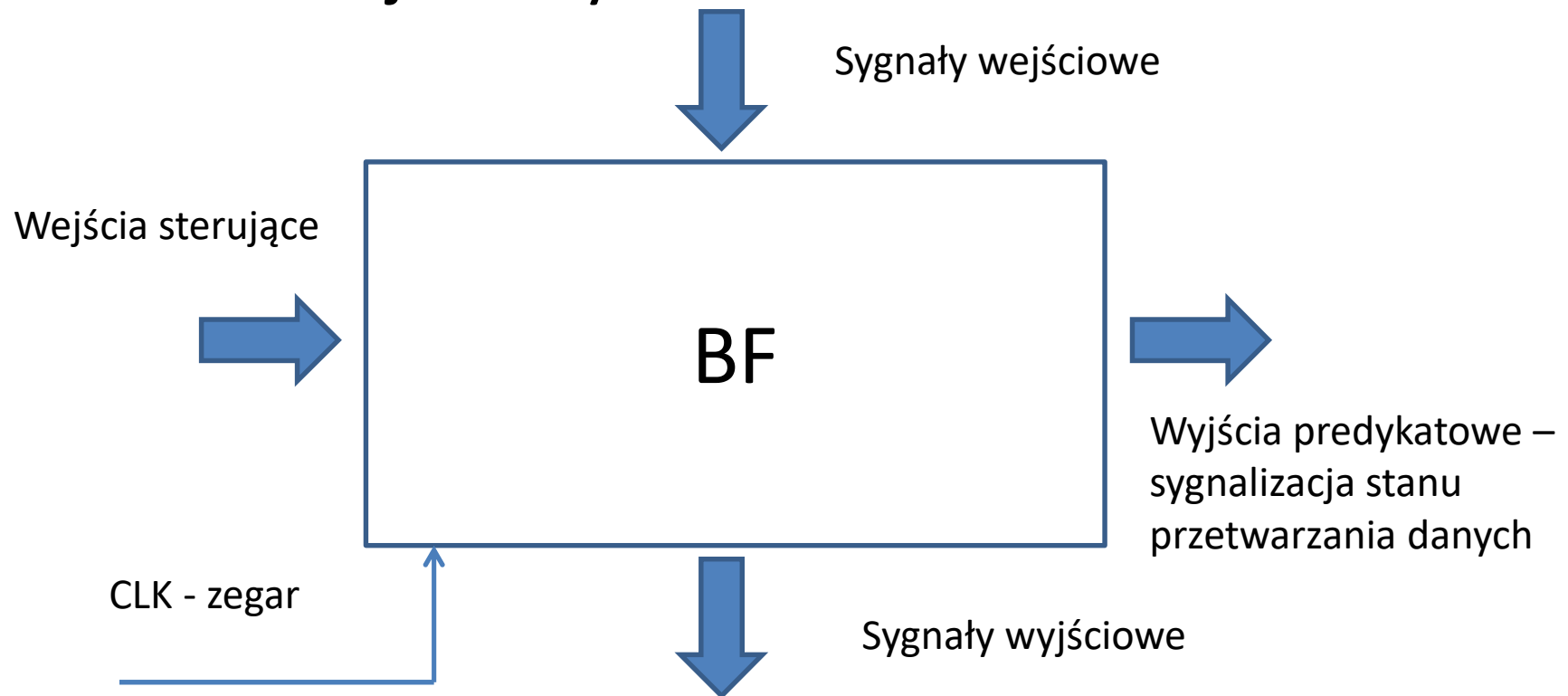

# Podział układów cyfrowych

- **Układy kombinacyjne** – pozbawione właściwości pamiętania stanów, realizujące funkcje logiczne w oparciu o bramki i inne proste układy cyfrowe.
- **Układy sekwencyjne** - posiadają cechę pamiętania stanów logicznych, zbudowane dodatkowo z przerzutników.

# Podstawowe funkcje układów cyfrowych układy kombinacyjne

Por. Układy cyfrowe Wilkinson 2.4-6,3.5

# Bramki

- **Bramkami** nazywamy kombinacyjne układy cyfrowe realizujące proste funkcje logiczne jednej lub wielu zmiennych. Zmienną logiczną jest sygnał elektryczny występujący na wejściach i wyjściach tych układów.
- Działanie bramek jest opisane za pomocą tablicy prawdy zawierającej stany logiczne 0/1 lub poziom wielkości fizycznej (np. napięcia) niski (L) lub wysoki (H).

# Bramki logiczne – symbole graficzne



Iloczyn

AND



Suma  
OR



Negacja  
NOT



Negacja iloczynu  
NAND



Negacja sumy  
NOR



Suma mod 2  
XOR



Równoważność  
XNOR


Rysunki za: [http://en.wikipedia.org/wiki/Logic\\_gate](http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate)



# Sygnał cyfrowy – technologia TTL

- Układy TTL zbudowane są z tranzystorów bipolarnych i zasila się je napięciem stałym 5 V.
- Gdy poziom sygnału ma wartość  $0V \div 0,8V$  sygnał TTL jest niski - logiczne „0” – logika dodatnia.
- Poziom sygnału jest między  $2V \div 5V$  jest określany jako stan wysoki - logiczna „1”.
- Gdy wartość napięcia jest z przedziału  $0,8V \div 2V$  - sygnał jest nieokreślony.

# Bramki TTL

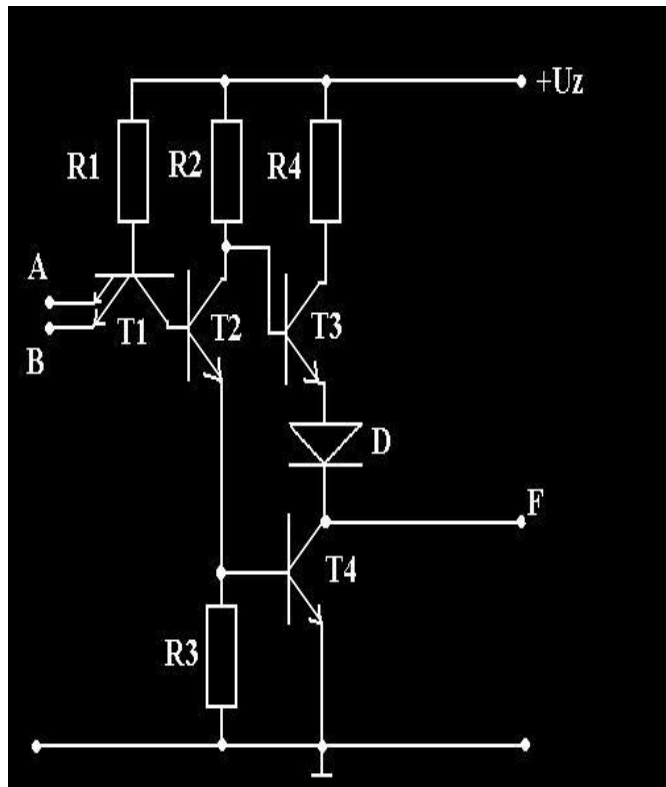

## Bramka NAND

Na wejściach poziom wysoki napięcia  
powoduje nasycenie T2 i T4 oraz  
zatkanie T3 (baza i emiter na tym  
samym potencjale), na wyjściu stan  
niski napięcia.

Na wejściu poziom niski napięcia  
powoduje nasycenie T1, obniżenie  
napięcia na bazie T2 - zatkanie T2 i  
T4, T3 przewodzi, na wyjściu stan  
wysoki napięcia.

Dowolna liczba wejść z niskim napięciem  
daje wysokie napięcie na wyjściu.

# Układy CMOS

Bramki w technologii CMOS są zbudowane są z tranzystorów MOSFET (ang. metal–oxide–semiconductor field-effect transistor).


**Bramki zbudowana są z par tranzystorów** o przeciwnym typie przewodnictwa i połączonych w taki sposób, że w ustalonym stanie logicznym przewodzi tylko jeden z nich.

- Układy CMOS są relatywnie proste i tanie w produkcji, umożliwiając uzyskanie bardzo dużych gęstości upakowania.
- Układy cyfrowe wykonane w technologii CMOS mogą być zasilane napięciem  $3 \div 18V$ , praktycznie nie pobierają mocy statycznie.
- Poziomy logiczne sygnałów są zbliżone do napięć zasilających (masa - logiczne "0", zasilanie – logiczna "1").

Układy niskonapięciowe (Low Voltage)

- Obniżanie napięcia zasilania prowadzi do spadku zużycia mocy
- Produkowane są serie układów cyfrowych CMOS przystosowane do zasilania napięciem 3, 3V , 2, 5V czy nawet 1, 8V

# Bramki w technologii CMOS

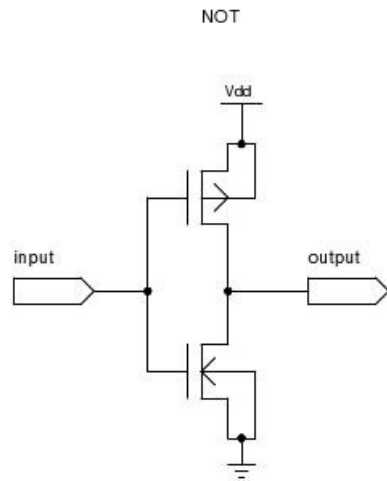



- CMOS układy z komplementarnymi (typu p i typu n) tranzystorami MOS
- Strzałka określa wymagany kierunek wzrostu napięcia pomiędzy bramką a podłożem otwierającego klucz (w kierunku źródło –dren) wykonany w oparciu o tranzystor

## Bramka NOT

- input=0 otwarcie tranzystora górnego, wyjścieysterowane do poziomu wysokiego
- input=1 otwarcie tranzystora dolnego, wyjścieysterowane do poziomu niskiego


Bramka NAND – jedno 0 na wejściu powoduje przewodzenie górnego tranzystora iysterowanie wyjścia do poziomu wysokiego

 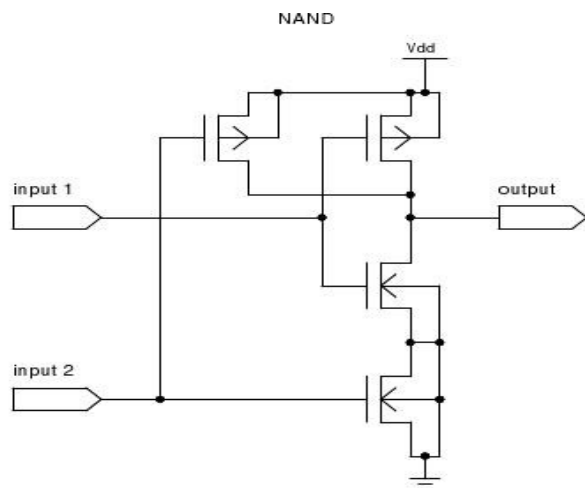Bramka NOR – jedna 1 na wejściu wystarczy aby wyjścieysterować do poziomu wysokiego




# Bramki typu „open collector”

## „iloczyn na drucie”

 

a	b	c	d	F
0	x	0	x	1
x	0	x	0	1
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0

 

$$F = ab + cd = (ab)' (cd)'$$

W obwodzie powyżej połączenie wyjść typu open collector (tzw. „iloczyn na drucie”) bramek NAND zastępuje bramkę sumy

Przy zwartych wyjściach OC dowolna liczba wyjść bramek NAND równych 0 daje stan  $F=0$ .

# Bramki typu "open collector,, - zastosowanie

Bramki logiczne typu „open collector” (TTL) lub otwarty dren (MOSFET), których wyjście pozostawać może w stanie:

- wysokiej impedancji – być nieaktywne lub
- zwarte z masą – być aktywne ,


Aby wyjście bramek, aby mogło być traktowany jako logiczne "0" albo "1" należy poprzez rezystor połączyć je do zasilania (rezystor podciągający (ang. pull up resistor)).

Zastosowanie:

- Zastosowanie odpowiedniego poziomu napięcia zasilania na rezystorze podciągającym pozwala na sterowanie poprzez wyjście układami pracującymi przy innych poziomach napięć sygnałów.
- Kilka wyjść OC można połączyć do jednej linii sygnałowej umożliwiając sterowanie jednej linii z wielu źródeł (np. magistrala).

# Bramki trójstanowe

## Trzeci stan logiczny

 

WE	E'	WY
0	0	1
0	1	Z
1	0	0
1	1	Z

Koncepcja:

W niektórych implementacjach bramek logicznych oprócz logicznego "0" i logicznej "1" istnieje trzeci stan logiczny


stan wysokiej impedancji (ang. high impedance) Z.

Posiadają możliwość brakuysterowania wyjść. Gdy **wyjście układu** nie jest połączone galwanicznie z układem cyfrowym znajduje się ono w stanie wysokiej impedancji – nie jestysterowane (ani do poziomu wysokiego ani niskiego).

Zastosowanie:

podłączenie układu do magistrali jako jednego z możliwych źródeł jejysterowania. Gdy konieczne jest zapewnienie wykluczającego się wyboru źródła.

# Bramki trójstanowe zastosowanie

 


WE0	WE1	E1'	E2'	WY
0	X	0	1	1
1	X	0	1	0
X	0	1	0	1
X	1	1	0	0
X	X	1	1	Z

$E1' + E2' \neq 0$  – TYLKO jedno wejście ENABLE może być wybrane



# Niewykorzystane wejścia bramek

 

Dla bramki AND zachowanie realizowanej funkcji jest możliwe gdy  $? = 1$  gdyż  $AB1 = AB$  lub  $? = B$  gdyż  $AB B = AB$


Możliwe zatem rozwiązania to podłączenie:

- wejścia do wartości stałej „1” lub
- zwarcie wejść np.  $? = B$  (lub  $? = A$ ).
- Drugie rozwiązanie nie jest korzystne ze względu na dodatkowe obciążenie układu generującego sygnał B (A). W technologii realizacji bramek istnieje parametr „obciążalności wyjściowej (ang. fan-out) określający maksymalną liczbę możliwych do podłączenia wejść, która umożliwi poprawną pracę układu.

Analogiczna sytuacja z niewykorzystanymi wejściami innych bramek:

- OR  $A+B+B = A+B+0$
- XOR  $A \oplus B \oplus 0 = A \oplus B$

# Uszkodzenia bramek

 

- Uszkodzenia bramek (lub połączeń z wejściami bramek) mogą powodować błędne działanie bramki i układu.

Możliwe błędy związane z wejściem B bramki to:

- Stała wartość 1 na jednym wejściu –  $B=1$ ,
- Stała wartość 0 na jednym wejściu –  $B=0$ ,
- Połączenie wejść  $B=A$ .

W przypadku bramki AND efektem powyższego będą odpowiednio:

- Na wyjściu Y wartość równa wartości drugiego wejścia,  $Y=A$ ,
- Na wyjściu wartość 0 - stała na wyjściu niezależnie od wartości wejść,  $Y=0$ ,
- Na wyjściu wartość równa wartości drugiego wejścia,  $Y=A$ .

Obserwacja określonego niespodziewanego zachowania wyjścia bramki, na podstawie znajomości realizowanej funkcji może ukierunkować na przyczynę błędu np. brak połączenia, przypadkowe zwarcie sygnałów itp.

# Konwencje logiki-

## odwzorowanie poziomów napięć sygnałów układu na wartości logiczne a funkcje bramek

Konwencja logiki dodatniej:

- Wartość logiczna 0 reprezentowana przez niskie napięcie (np. 0),
- Wartość logiczna 1 reprezentowana przez wysokie napięcie (np. +5V).

Konwencja logiki ujemnej (odwrotne przyporządkowanie):

- Wartość logiczna 1 reprezentowana przez niskie napięcie (np. 0),
- Wartość logiczna 0 reprezentowana przez wysokie napięcie (np. +5V).
- **Bramka AND** analizowana w konwencji **logiki dodatniej** (L=0, H=1) realizuje **funkcję AND**.
- **Bramka AND** analizowana w konwencji **logiki ujemnej** (L=1, H=0) realizuje **funkcję OR**.
- Bramka OR analizowana w konwencji logiki dodatniej (L=0, H=1) realizuje funkcję OR.
- Bramka OR analizowana w konwencji logiki ujemnej (L=1, H=0) realizuje funkcję AND.
- Analogicznie zgodnie zasadą dualności bramki NOR i NAND

Poziomy Napięcie bramki AND	Wartości Logiczne LOGIKA DODATNIA	Wartości Logiczne LOGIKA UJEMNA
A B Y	A B Y	A B Y
H H H	1 1 1	0 0 0
H L L	1 0 0	0 1 1
L H L	0 1 0	1 0 1
L L L	0 0 0	1 1 1
	Logicznie BRAMKA AND	Logicznie BRAMKA OR


# Multipleksery

- Służą do wyboru i przesłania na wyjście sygnału z jednego z N wejść informacyjnych.
- Wejścia adresowe określają przekazywany na wyjście sygnał (A - liczba wejść adresowych).
- Wejście „enable” służy do uaktywnienia/zablokowania wyjścia multipleksera.
- Liczba wejść informacyjnych N związana jest z liczbą wejść adresowych A zależnością  $N=2^A$
- FUNKCJA REALIZOWANA PRZEZ MULTIPLEKSER:

$$y = e * \sum_{k=0..N-1} (P_k(\text{Adr}) * d_k)$$

- Gdzie  $P_k(\text{Adr})$  oznacza pełny iloczyn zmiennych adresowych  $a_{n-1}, \dots, a_0$  prostych lub zanegowanych = 1 dla k-tej kombinacji zmiennych – dla  $A=2$  i  $k=1$   $P_1(\text{Adr}) = a_1'a_0$
- $D_k$  oznacza sygnał wejściowy k-tego wejścia informacyjnego

# Multiplexer

 


$$y = e * \sum_{k=0..3} (P_k(\text{Adr}) * d_k)$$

$$y = e (a_1' a_0' d_0 + a_1' a_0 d_1 + a_1 a_0' d_2 + a_1 a_0 d_3)$$

# Multiplexer w syntezie funkcji logicznych


d0	d1	d2	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 


Multiplexer z A wejściami adresowymi,  
Realizacja funkcji 3 wejść za pomocą multiplexera 2 wejściowego, podanie na wejście:  
jednego sygnału: 0, 1, trzeciego wejścia prostego lub zanegowanego.

# Multiplexer w syntezie funkcji logicznych

d0	d1	d2	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 

# Multiplexer jako dekodery adresu

 

Określenie adresu urządzenia poprzez podłączenie poziomu aktywnego na wejście multiplexera odpowiadające adresowi urządzenia, pozostałe wejścia nieaktywne (1).


Jeśli aktywny poziom wyboru układu jest niski to dla adresu urządzenie równego 2 należy na wejścia podać sygnały jak na rysunku. Adres =2 powoduje pojawienie się na wyjściu 0.




# Demultipleksery

- Pozwalają na wybór wyjścia i przestanie na nie sygnału z wejścia
- Numer wyjścia jest określany przez stan wejść adresowych
- Możliwe zastosowanie jako dekodery z naturalnego kodu binarnego na kod „1 z N”

# Demultiplexer , dekoder

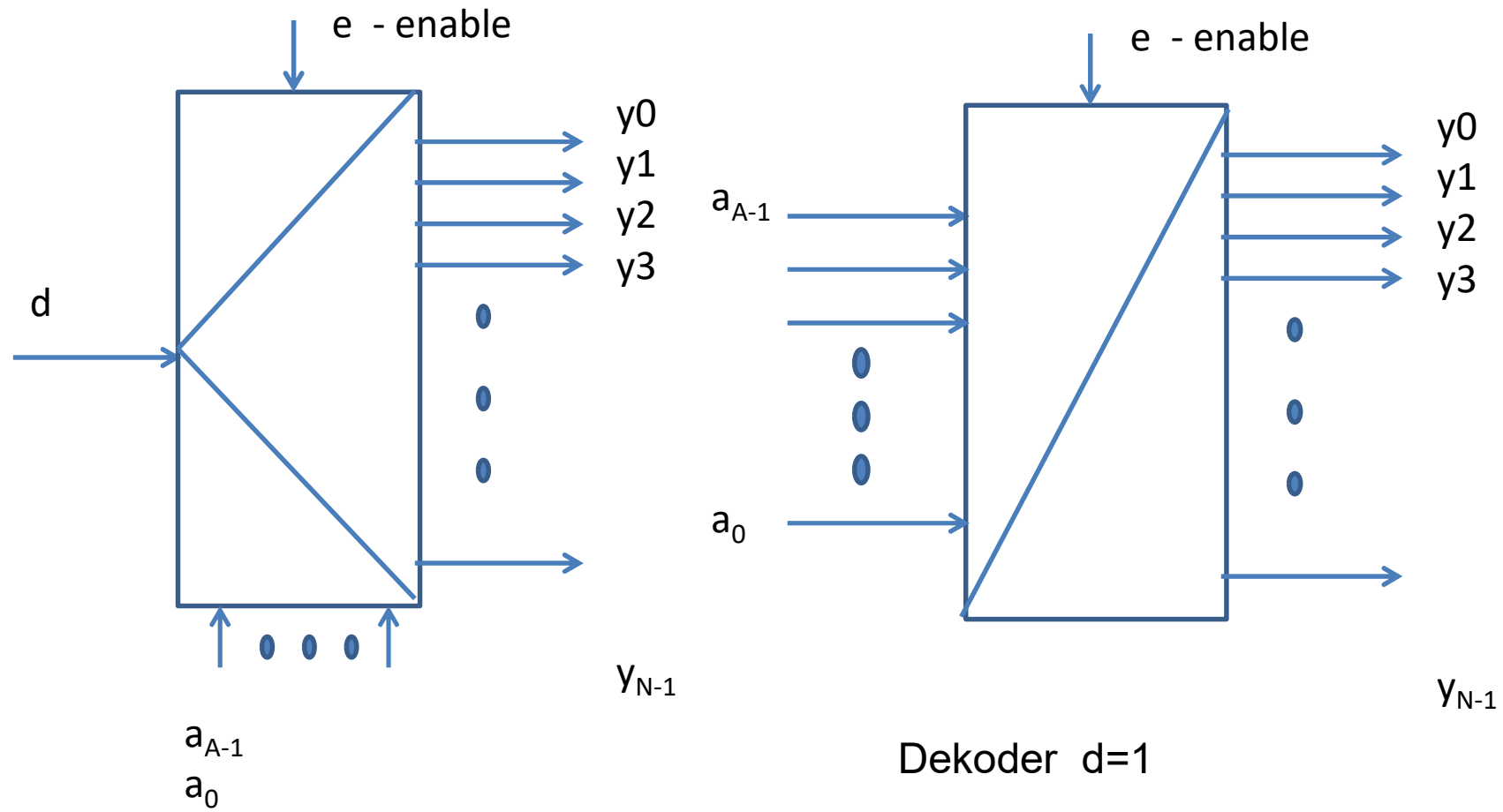
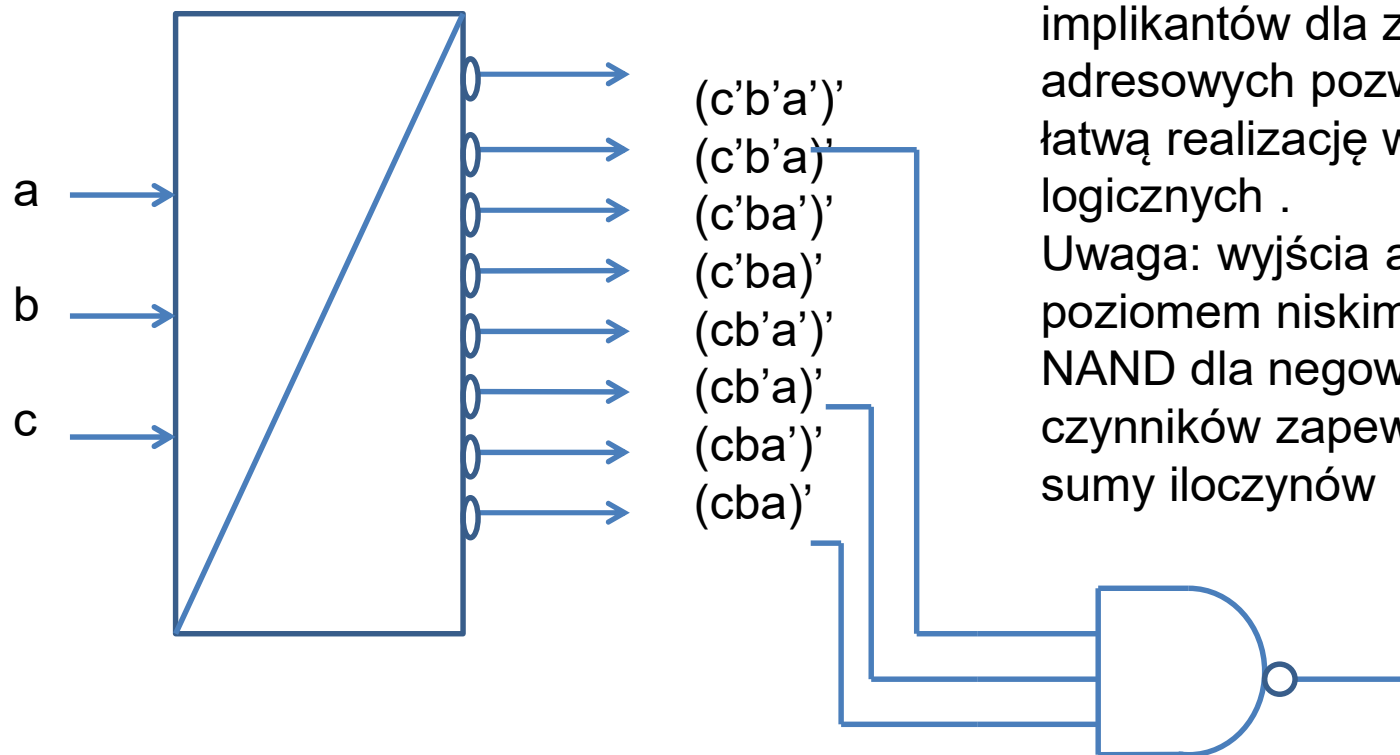
# Synteza funkcji logicznych w oparciu o dekodery




Dostępność wszystkich implikantów dla zmiennych adresowych pozwala na łatwą realizację wielu funkcji logicznych .


Uwaga: wyjścia aktywne poziomem niskim – bramka NAND dla negowanych czynników zapewni realizację sumy iloczynów
 
# Łączenie multiplexerów

- Multiplexer 1 z 16  
zbudowany jako dwu-  
poziomowa struktura  
5 multiplexerów 1 z 4




# Łączenie dekodерów

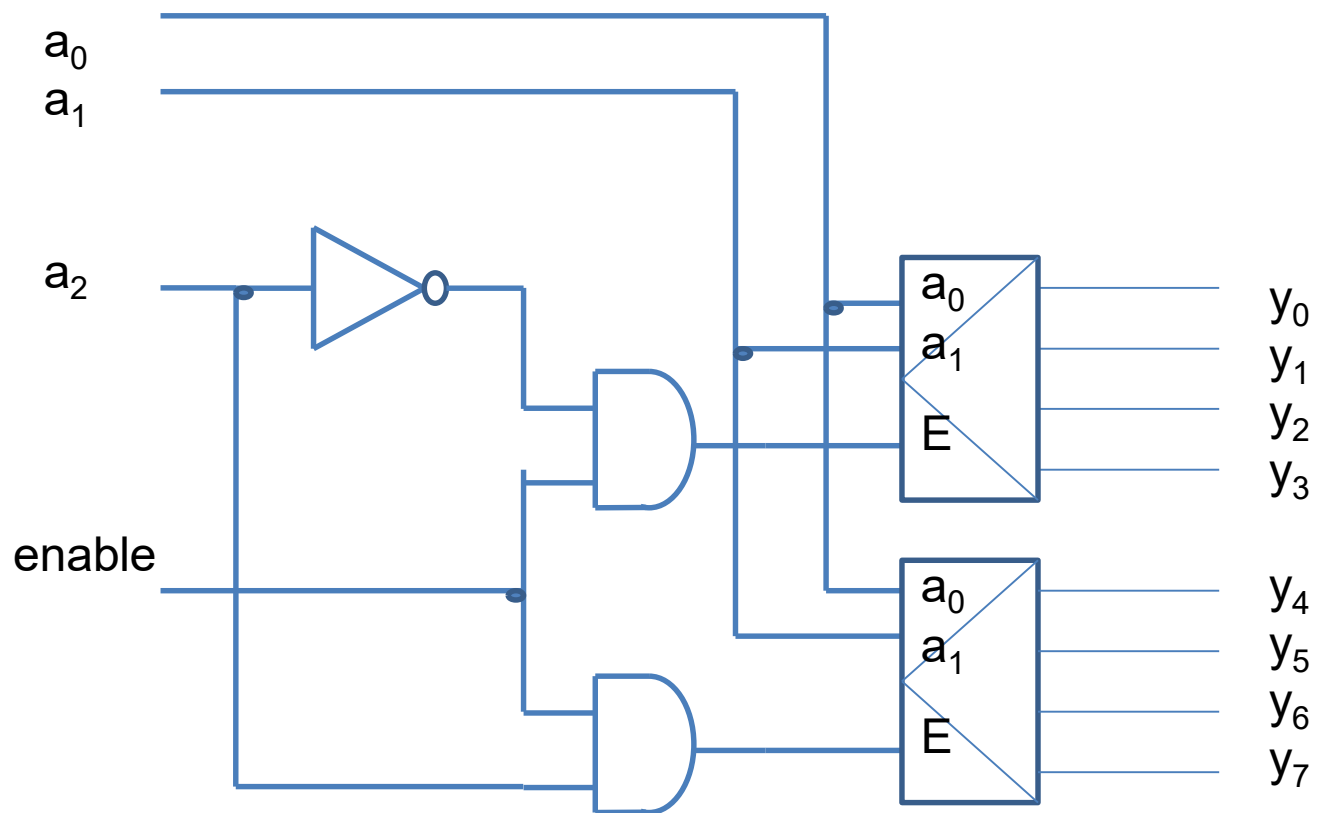


- Dekoder 3/8zbudowany z dwóch dekodерów 2/4,
- E wejście zezwalające na wybór wyjścia

# Multiplexer i demultiplexer grupowy

 

 
# Sumator jednobitowy

- Sumator jednobitowy pełny
- $Y = a \oplus b \oplus \text{carry\_in}$
- $\text{carry\_out} = ab + (a+b)\text{carry\_in}$   
 $= ab + (a \oplus b) \text{carry\_in}$
- Zależności wynikają z tablicy prawdy dla funkcji sumy i funkcji przeniesienia



# Sumator


## z przeniesieniem szeregowym

 

Czas działania układu o takiej strukturze jest sumą czasów działania układów składowych ze względu na sekwencyjną propagację przeniesienia - 2 poziomy bramkowania na jeden bit.


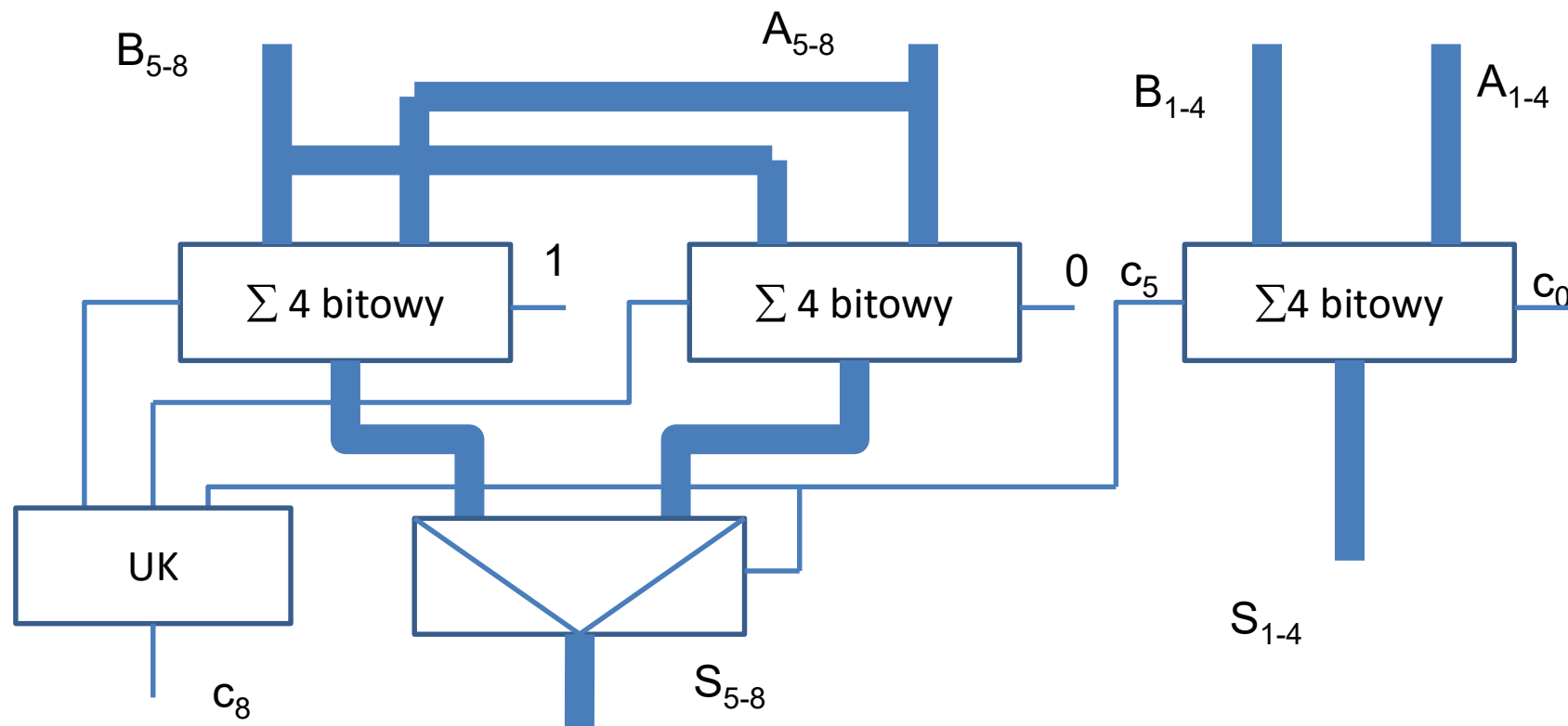
# Sumator ze sterowanym przeniesieniem wybozem wyniku



UK w zależności od  $c_5$  określa skąd pochodzi przeniesienie

# Podział sumatorów

- Równoległe:
  - Z przeniesieniem szeregowym
  - Z przeniesieniem równoległym
- Szeregowo (układy sekwencyjne)
  - Zwykłe
  - Akumulujące
- Szeregowo-równoległe

# Odejmowanie


- Równanie poniższe przedstawia działanie układu sumatora lub substraktera w zależności od wartości zmiennej  $c$ . Działania realizowane są na wartościach w kodzie U2.

- $Y = A + (B \oplus c) + c$

gdzie  $\oplus$  oznacza sumę modulo wektora  $A$  i skalar  $c$


- Dla  $c=0$  realizowane jest dodawanie.
- Dla  $c=1$   $Y = A + B' + 1$  gdzie  $B' + 1$  oznacza liczbę „-B” w kodzie U2.
- Zasada działania: układ dodający, w przypadku odejmowania dodaje liczbę przeciwną do odjemnika.

# Układ sumatora/substraktera

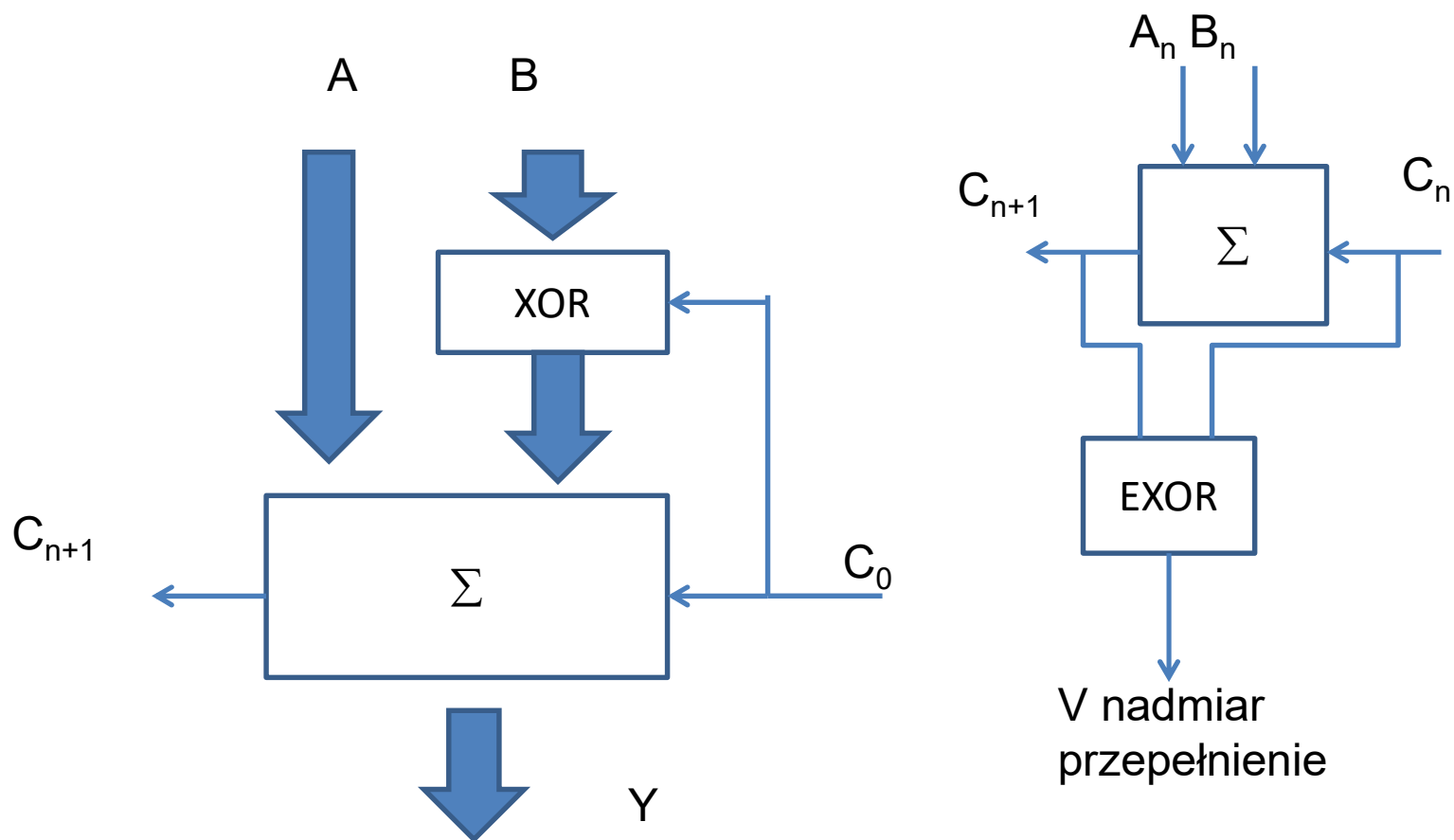

Nadmiar pojawia się gdy wejście i wyjście przeniesienia na najstarszym bicie są różne.

# Komparator

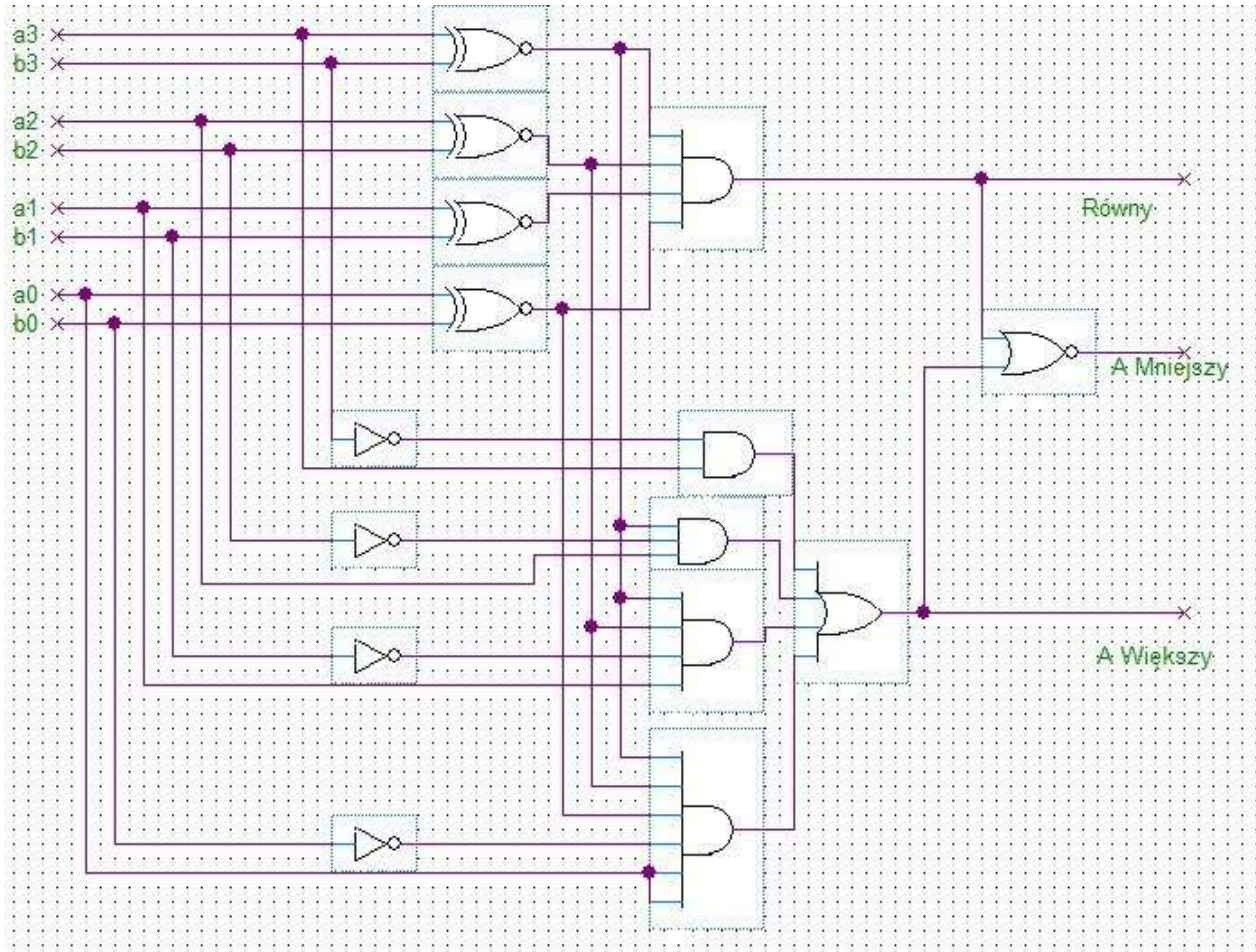

Porównywanie  
liczb binarnych  
dodatnich

$a_3a_2a_1a_0$  i

$b_3b_2b_1b_0$

Bramka exnor –  
równoważności

Znajdź błąd na  
schemacie