


# Układy arytmetyczne dodawanie i mnożenie

# Podział sumatorów

- Równoległe:
  - Z przeniesieniem propagowanym szeregowo („przeniesienie szeregowe”)
  - Z przeniesieniem propagowanym równoległe („przeniesienie równoległe”)
- Szeregowe (układy sekwencyjne)
  - Zwykłe
  - Akumulujące

# Układy iteracyjne – sumator szeregowy

## iteracja w czasie

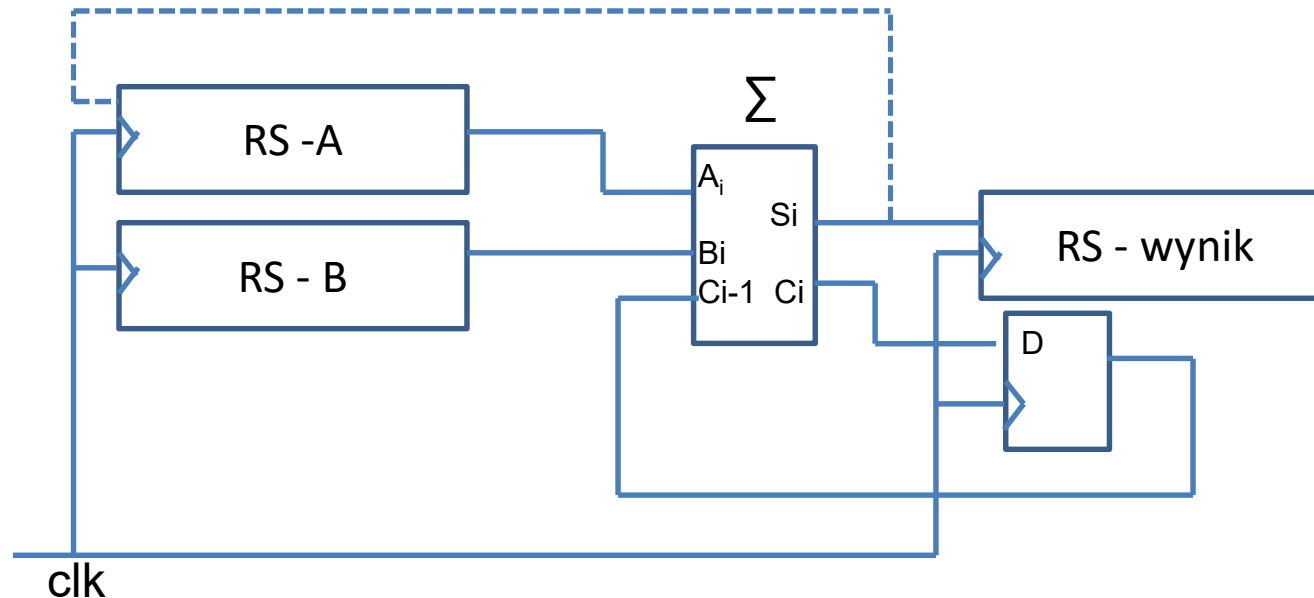


Sumator jednobitowy pełny:

- generuje wynik sumowania dla liczb dowolnego rozmiaru w czasie zależnym od rozmiaru liczb,
- liczby podawane są począwszy od najmłodszego bitu,
- linie przerywane to wersja układu będąca sumatorem akumulacyjnym – bez dodatkowego rejestru dla wyniku.

 
# Sumator jednobitowy pełny

- Sumator jednobitowy pełny
- $Y = a \oplus b \oplus \text{carry\_in}$
- $\text{carry\_out} = ab + (a+b)\text{carry\_in} = ab + (a \oplus b) \text{carry\_in}$
- Zależności wynikają z tablicy prawdy dla funkcji sumy i funkcji przeniesienia



# Sumator

## z przeniesieniem szeregowym

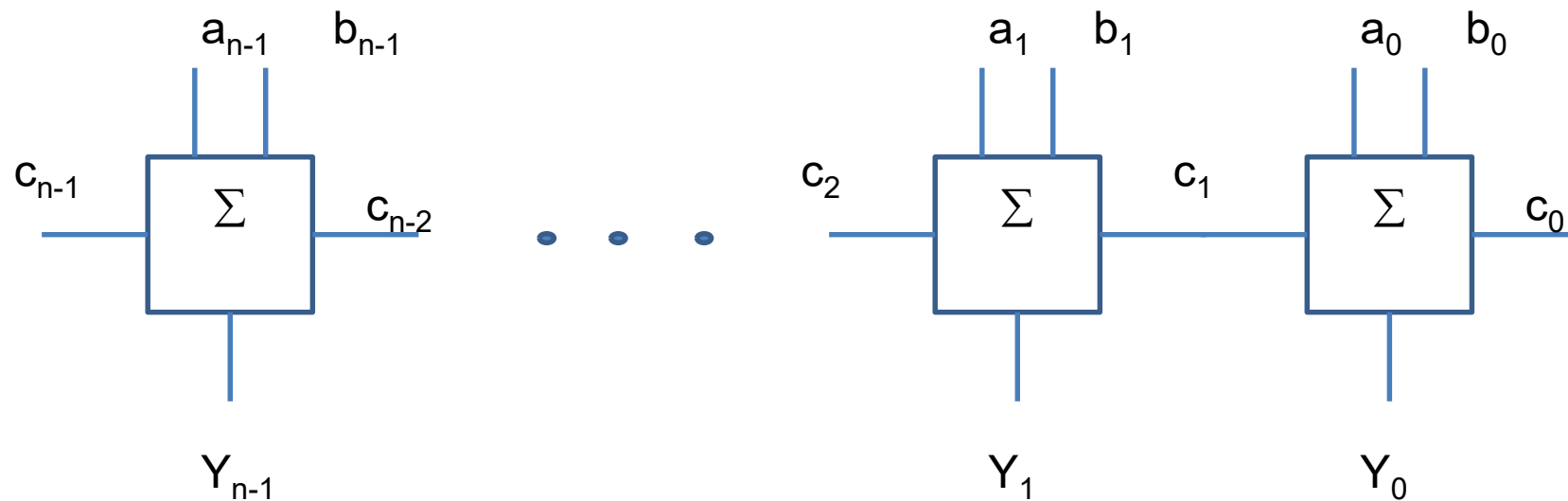

Czas działania układu o takiej strukturze jest sumą czasów działania układów składowych ze względu na sekwencyjną propagację przeniesienia - 2 poziomy bramkowania na jeden bit.

# Sumator z przeniesieniami równoległymi

- $G_i$  - Warunek generacji przeniesienia – gdy 2 sumowane bity są „1”
- $P_i$  - Warunek propagacji przeniesienia – gdy jeden sumowany bit jest „1”
- Jeżeli  $G_i = 1$  to  $P_i = 0$
- $G_i = A_i B_i$      $P_i = A_i \oplus B_i$  1 bramka (funkcje nie są jednocześnie =1)
- $c_{i+1} = G_i + P_i c_i$  – przeniesienie generowane lub propagowane
- $Y_i = c_i \oplus P_i$  – suma gdy wyłącznie przeniesienie lub warunek propagacji
- $c_1 = g_1 + p_1 c_0$
- $c_2 = g_2 + p_2 c_1 = g_2 + p_2 (g_1 + p_1 c_0) = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 c_0$
- $c_3 = g_3 + p_3 c_2 = g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 c_0) = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 c_0$  2 bramki
- $c_4 = g_4 + p_4 c_3 =$

$$g_4 + p_4 (g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 c_0) = g_4 + p_4 g_3 + p_4 p_3 g_2 + p_4 p_3 p_2 g_1 + p_4 p_3 p_2 p_1 c_0$$

Dla wyznaczenia przeniesienia  $c_i$  brak konieczności znajomości wyniku z pozycji wcześniejszej  $c_{i-1}$  – możliwość równoległej dla wszystkich pozycji sumatora generacji przeniesień jako sumy iloczynów opartych na sygnałach dostępnych na wejściu.


# Sumator z przeniesieniami równoległymi

Wykorzystanie podanych równań pozwala na uzyskanie wyniku – sumy na 4 bitach po przejściu  $1+2+1=4$  poziomów bramkowania (PB) - 4 czasy propagacji ( 4 tp)

- wyznaczenie G,P – 1 tp,
- wyznaczenie C - 2 tp (iloczyn i suma),
- wyznaczenie wyniku - 1 tp (bramka exor)

Czas propagacji czterobitowego sumatora z przeniesieniem propagowanym szeregowo to  $4 \cdot 2PB = 8 PB$ .

# Sumator z przeniesieniami równoległymi

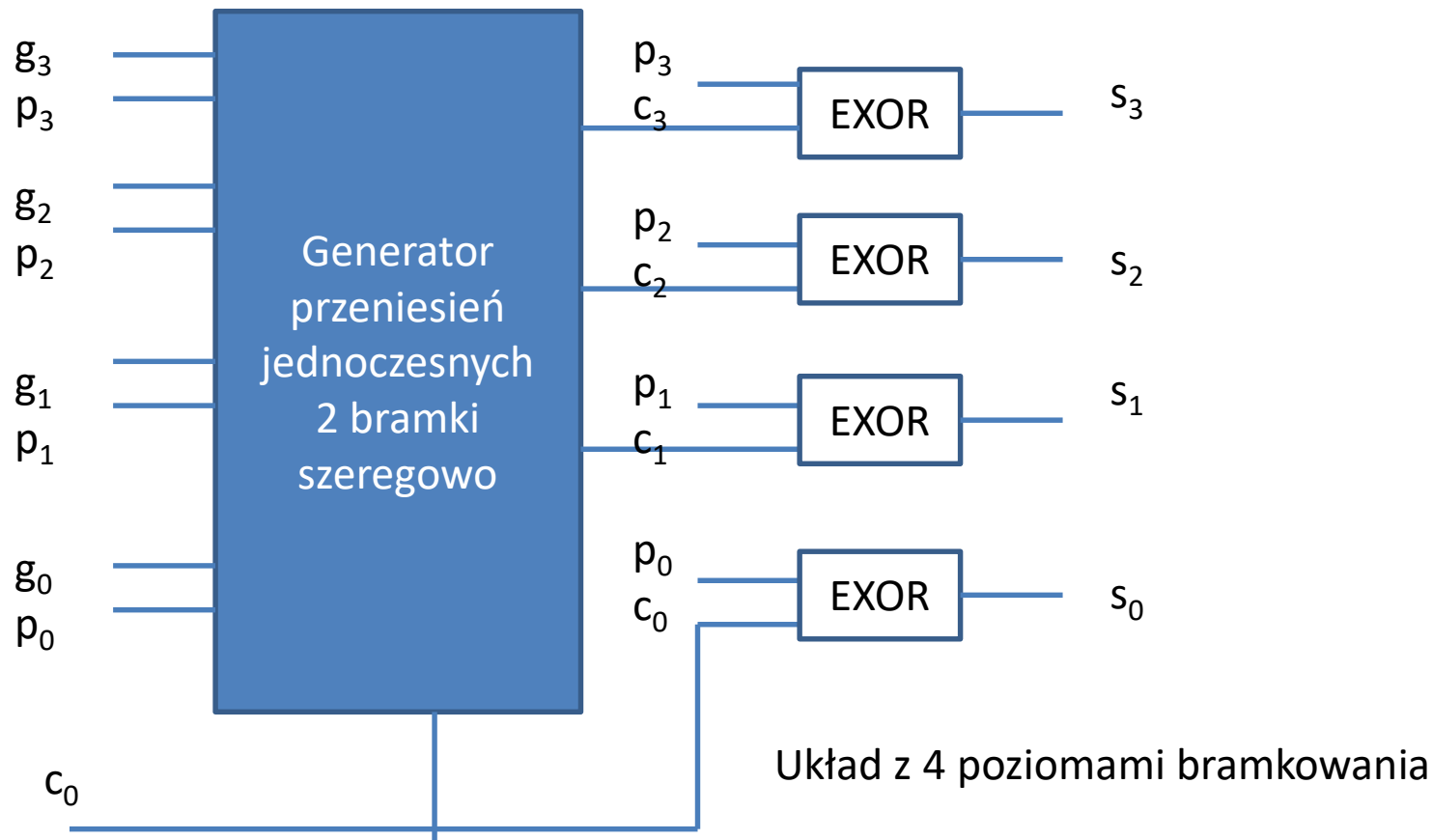



# Sumator z przeniesieniami równoległymi 16 bitów

**Problem:** duża liczba wejść bloku wyznaczającego przeniesienie dla starszych bitów liczby.

**Rozwiązanie:** równoczesne lokalne przetwarzanie grup bitów liczby i wykorzystanie do otrzymania przeniesienia z bieżącej grupy sygnału przeniesienia wyznaczonego dla młodszej grupy.

Rozważmy sumator 16 bitowy - 4 grupy po 4 bity:

Generator przeniesień wewnątrz grupy:

- Warunek generacji grupy 4 bitów  $G_g = G_4 + G_3 P_4 + G_2 P_4 P_3 + G_1 P_4 P_3 P_2$  - (czas  $3 t_p$ )
- Warunek propagacji grupy 4 bitów  $P_g = P_4 P_3 P_2 P_1$  (czas  $2 t_p$ )
- **Generacja przeniesień** na podstawie wzorów poprzedniej strony

Generator przeniesienia grupy (użyty dla 4 grup 4 bitowych) :

- **Przeniesienie z grupy**  $C_g = G_g + P_g C_{g-1}$

Czasy:  $t_p$  – czas przejścia sygnału przez jeden poziom bramkowania (PB)


1. Generacja sygnałów  $G$  i  $P$  (dla grup) jest realizowana równolegle dla każdej z grup -  $3 t_p$
2. Wyznaczenie sygnału przeniesienia grupy to dodatkowo  $2 t_p$  na grupę (grupowy generator przeniesienia).
3. Powtórzenie **kroku 2** dla kolejnych 3 grup.

**Czas propagacji dla liczby 16 bitowej:**

- Sumator z przeniesieniami propagowanymi równolegle  $3 t_p + 4 * 2 t_p = 11 t_p$  (dla  $n$  bitów  $n/2+3$ )
- Sumator z przeniesieniami propagowanymi szeregowo  $16 * 2 t_p = 32 t_p$

Wartości zaznaczone na zielono wyznaczane są równolegle (bazują na tych samych sygnałach)
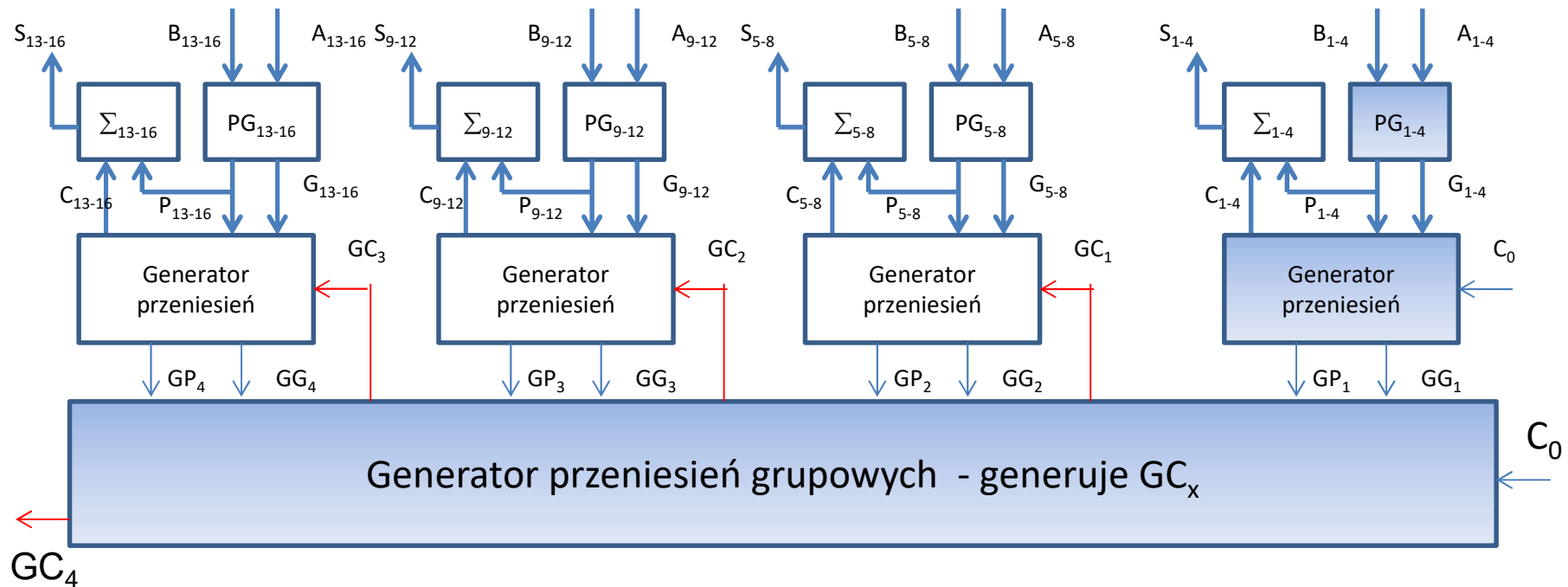
# Grupowy sumator z przeniesieniami równoległymi



- Kolorem niebieskim oznaczono ścieżkę krytyczną w układzie.
- Blok  $\Sigma$  sprowadza się do 1 poziomu bramek EXOR, a generatory przeniesień i generator przeniesień grupowych pracują wg podanych wcześniej wzorów funkcji.

# Kombinacyjny układ mnożący

- 2 liczby  $N$  bitowe
- Wymagane  $N \cdot (N-1)$  sumatorów 1 bitowych

# Algorytm mnożenia - przykład

				1	1	0	1	A
			*	1	1	1	1	B
				1	1	0	1	A*b0
			1	1	0	1		A*b1
			1	0	1	1	1	Suma bitów
			1	0	0			Przeniesienie
		1	1	0	1			A*b2
		1	1	0	0			Suma bitów
		1	0	1				Przeniesienie
	1	1	0	1				A*b3
	1	1	1	0				Suma bitów
	1	0	1					Przeniesienie
1	1	0	0	0	0	1	1	Suma liczb

Mnożenie, sumowanie, sumowanie bitów + sumowanie liczb

# Algorytm mnożenia – koncepcja

				$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	
			X	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	
				$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	* 1 bit
		+	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$		* 2 bit
			$a_3 b_1$	$s_{31}$	$s_{21}$	$s_{11}$		
			$c_{31}$	$c_{21}$	$c_{11}$			
	+	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$			* 3 bit
		$a_3 b_2$	$s_{42}$	$s_{32}$	$s_{22}$			
		$c_{42}$	$c_{32}$	$c_{22}$				
+	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$				* 4 bit
	$a_3 b_3$	$s_{53}$	$s_{43}$	$s_{33}$				
+	$c_{53}$	$c_{43}$	$c_{33}$					
$s_7$	$s_6$	$s_5$	$s_4$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$	

Sumowanie jest operacją rozłączną i może być realizowane z przesunięciem czasowym, zatem przeniesienie może być uwzględniane nie koniecznie na bieżącym, lecz w kolejnych etapach sumowania – oprócz ostatniego etapu sumowania.


# Algorytm mnożenia - przebieg

				$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$
			X	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
				$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$
		+	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	
			$a_3 b_1$	$s_{31}$	$s_{21}$	$s_{11}$	
			$c_{31}$	$c_{21}$	$c_{11}$		
	+	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$		
		$a_3 b_2$	$s_{42}$	$s_{32}$	$s_{22}$		
		$c_{42}$	$c_{32}$	$c_{22}$			
+	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			
	$a_3 b_3$	$s_{53}$	$s_{43}$	$s_{33}$			
+	$c_{53}$	$c_{43}$	$c_{33}$				
$s_7$	$s_6$	$s_5$	$s_4$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$

Iloczyn czynnika i najmłodszego bitu mnożnej $T_{PAND}$
Iloczyn czynnika i 2 bitu
Wynik częściowy (bez przeniesienia) $+T_{PSUM}$
Dodanie przeniesienia
Iloczyn czynnika i 3 bitu
Wynik częściowy (bez przeniesienia) $+T_{PSUM}$
Dodanie przeniesienia
Iloczyn czynnika i 4 bitu
Wynik częściowy (bez przeniesienia) $+T_{PSUM}$
SUMAWANIE Z PROPAGACJĄ PRZENIESIENIA
Wynik ostateczny $+3T_{PSUM}$

Dla liczby 4 bitowej 4 etapy sumowania, 3 etapy sumowania (na 3 bitach) bez propagacji przeniesienia, przeniesienie dodawane jako składnik sumy kolejnego etapu, 4 etap – sumowanie z propagacją przeniesienia. Czas wyznaczania iloczynu liczb N bitowych  $T_{PAND} + (N-1+N-1) * T_{PSUM}$

# Matrycowy układ mnożący

 

$T_{p\_sp}$  – propagacja sumatora pełnego

$T_{p\_b}$  – propagacja bramki

Czas propagacji układu jest równy  $T_{p\_b} + 6 * T_{p\_sp}$

Na zielono oznaczono elementy na ścieżce krytycznej czasu propagacji

# Sekwencyjny układ mnożący

2 liczby  $N$  bitowe

$N$  sumatorów 1 bitowych




# Mnożenie liczb w NKB (bez znaku)

1101	Mnożna	$13 \cdot 13 = 169$
1101	Mnożnik	
1101		wynik = 13 – mnożna razy pierwszy bit mnożnika =1
01101		przesunięcie
01101		wynik bez zmian – mnożna razy drugi bit mnożnika =0
001101		przesunięcie
1101		dodanie mnożnej razy 3 bit mnożnika =1 (+52)
1000001		wynik $13 \cdot 5 = 65$
1000001		przesunięcie
1101		dodanie mnożnej razy 4 bit mnożnika =1 (+124)
10101001		wynik $13 \cdot 13 = 169$

Wynik składa się z części modyfikowanej i stałej. Część stała to bity najmłodsze po jednym dla każdego kroku sumowania. Część modyfikowalna to bity starsze. Do części modyfikowalnej (starsze bity wyniku dotychczasowych sumowań) dodajemy mnożną, wartość dodanych bitów jest zależna od tego na jakim etapie (na których pozycjach) zostaną dodane – każdy kolejny krok to dodanie liczby 2x większej (w przykładzie (13, 52, 104))

# Układ mnożący

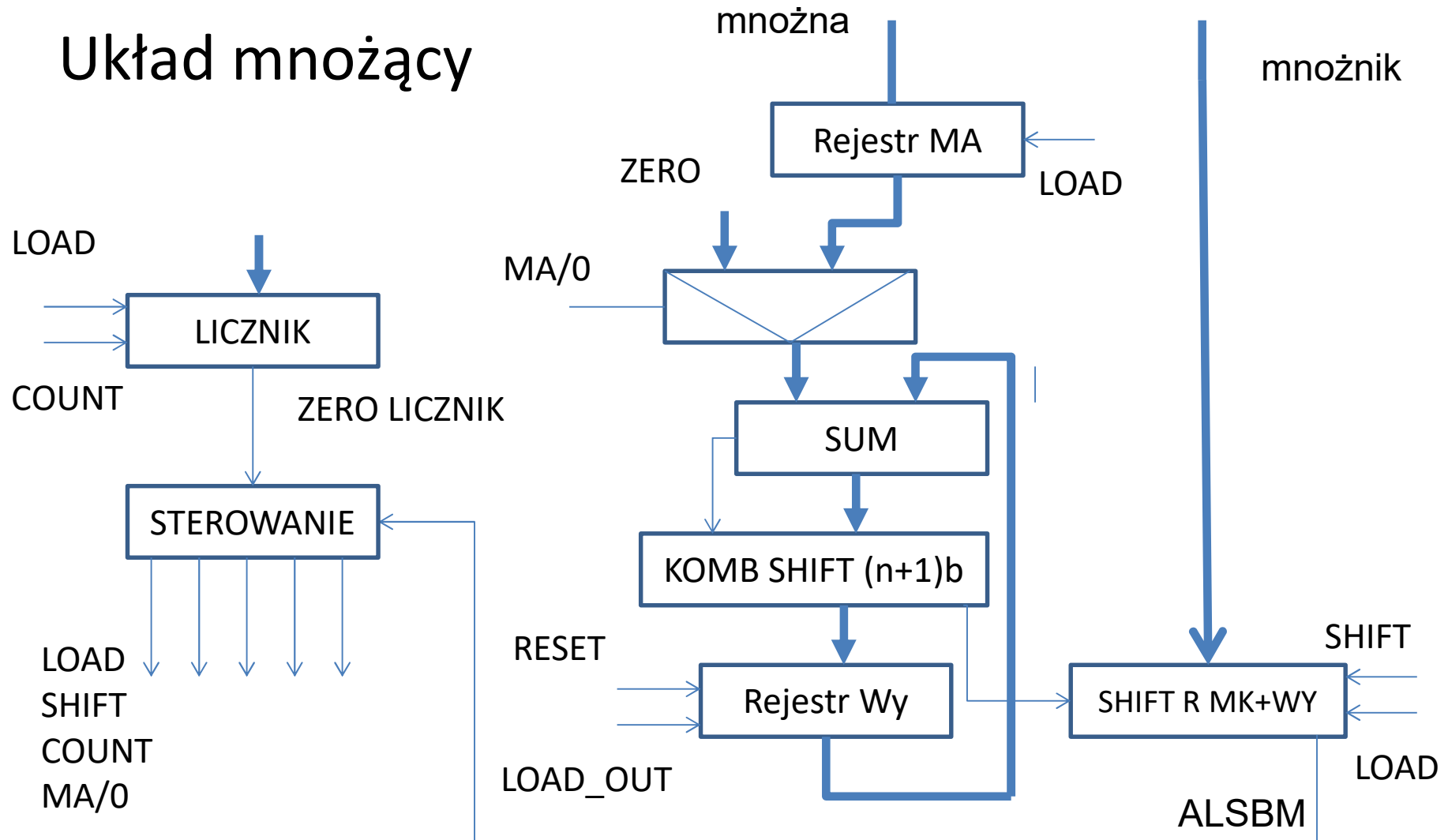

Sygnal **SHIFT=LOAD OUT** – ŁADUJE NOWĄ WARTOŚĆ – PRZESUNIĘTY ( AWYNIK +MA LUB AWYNIK +0 )  
 NA POCZĄTKU LICZNIK ŁADUJE wartość N-1  
 REJESTR SHIFT R ZAWIERA MŁODSZE BITY WYNIKU I STARSZE BITY MNOŹNIKA  
 ALSBM AKTUALNY NAJMNIEJ ZNACZĄCY BIT MNOŹNIKA

# Sekwencyjny układ mnożący - uwagi

- Licznik kroków – liczba bitów-1
- Sterowanie na podstawie kolejnego bitu mnożnika podejmuje decyzje o dodaniu mnożnej lub 0 (początkowa wartość wyniku równa zero aby  $X*0=0$ ).
- Zapis wyniku dodawania powoduje przesunięcie wyniku o jeden bit – brak konieczności użycia rejestru przesuwanego i kroku przesuwania dla generacji powiększonego dwukrotnie wyniku sumowania.
- Sterowanie realizuje zadania: zerowanie układu, sprawdzanie warunku stopu, sterowanie multiplekserem, sterowanie zapisem, sygnalizacja końca.
- Sterowanie układem wykonawczym omawiano na ćwiczeniach z PTC