

Analizator stanów logicznych. Magistala komputera.


Data wykonania 08.01.2021

Uzupełniony układ z Zadania 1.

$$K1 = 3 + 1 = 4$$

$$W0 = 3 + 5 = 8$$

$$W1 = 3 + 6 = 9$$

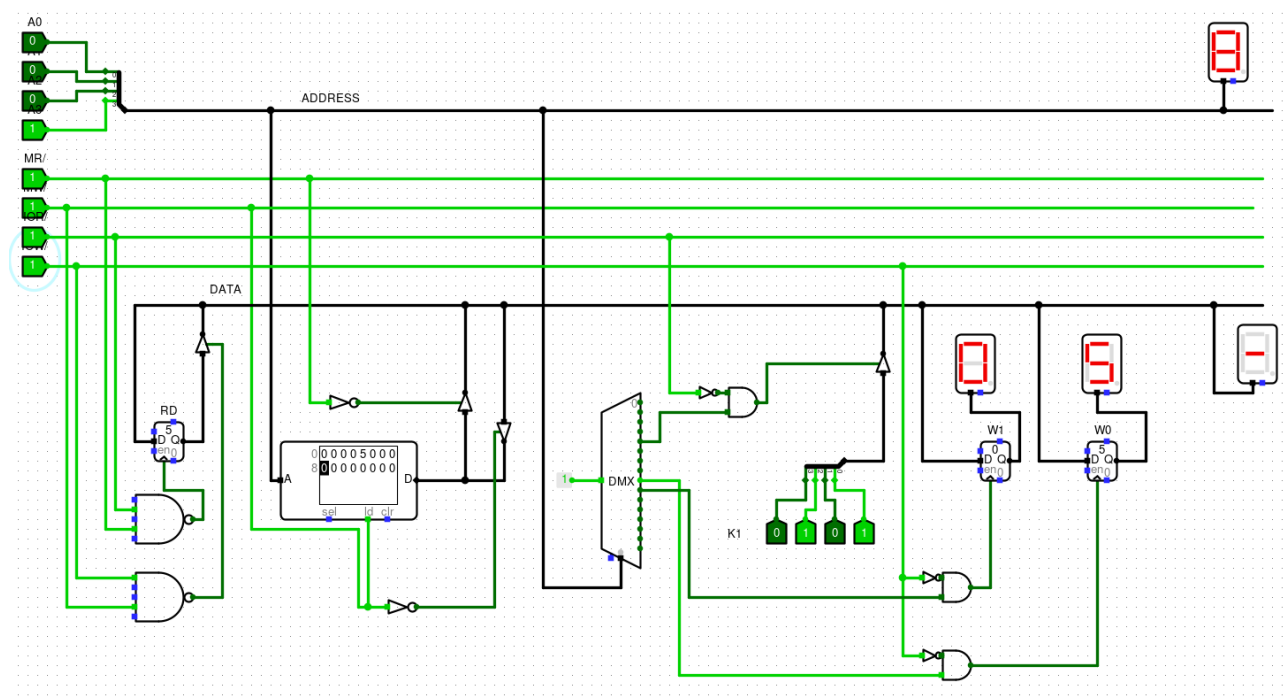**Rozwiązanie zadania 3. dla pliku LP0_3.LPF**

```

8000 MVI A,52h
8002 LXI H,9300h
8005 OUT 66h
8007 CALL 800Fh
800A INR A
800B CALL 800Fh
800E RST 0

```

```

800F MOV M,A
8010 INX H
8011 RET

```